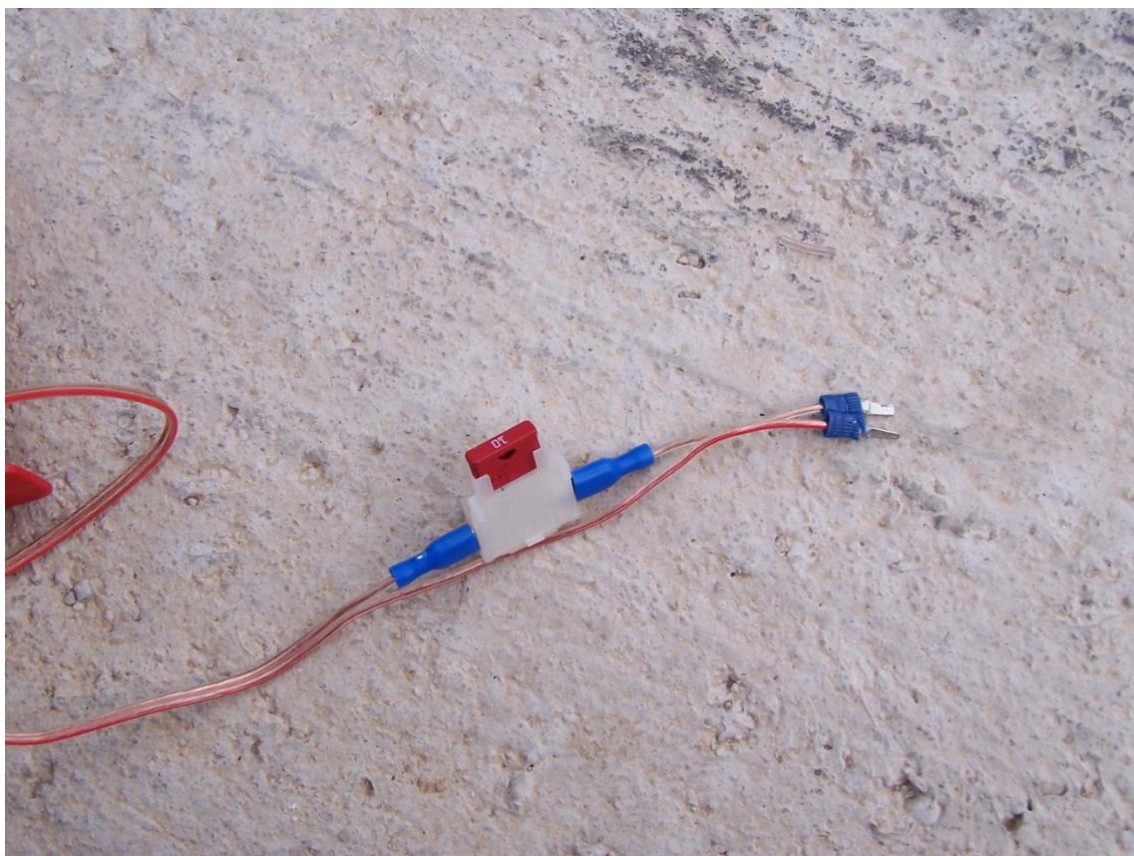


DESCONECTADOR ABS CON INTERRUPTOR DE WARNIG



Este es el material que he utilizado




Porta fusible y fusible 10 A del Carrefour o feuvert terminales



Se pasa un alambre fino por la caja de fusibles y relés hasta que salga por la regleta de los cables (con paciencia)



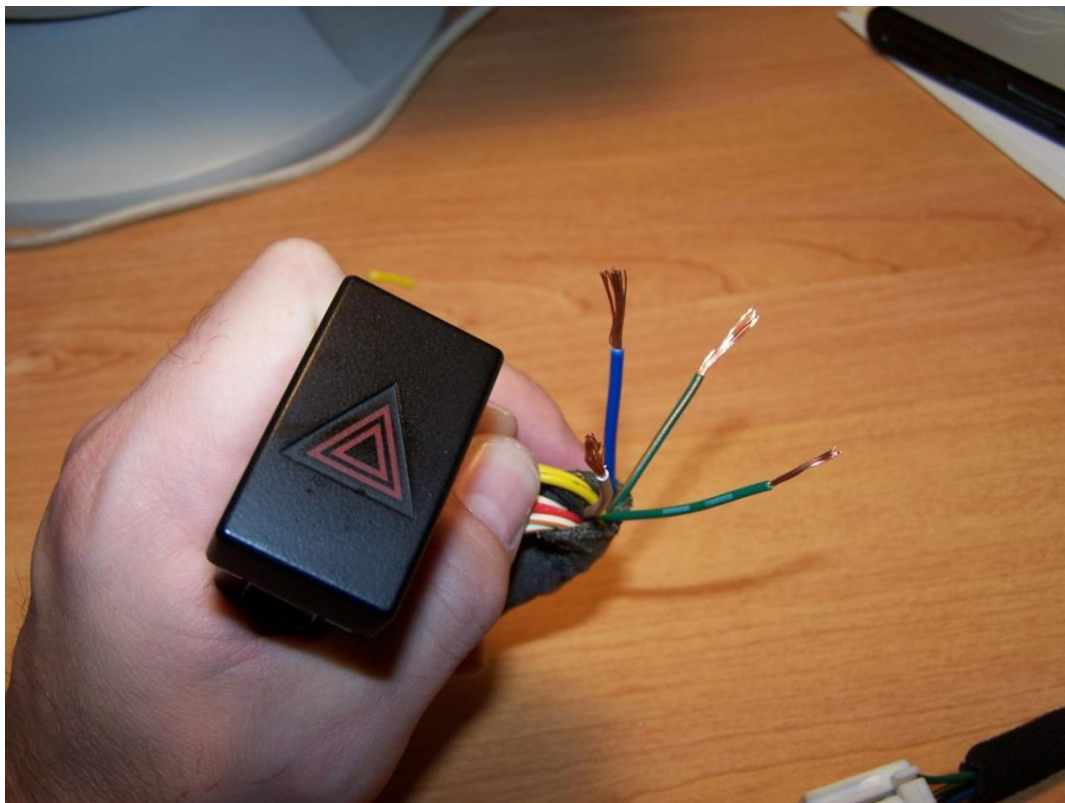
Se unen los extremos para el cable eléctrico



Este es el interruptor, los cables azul y blanco son los de contacto. Los dos de color verde son de iluminación (interruptor y conector son de desguace)



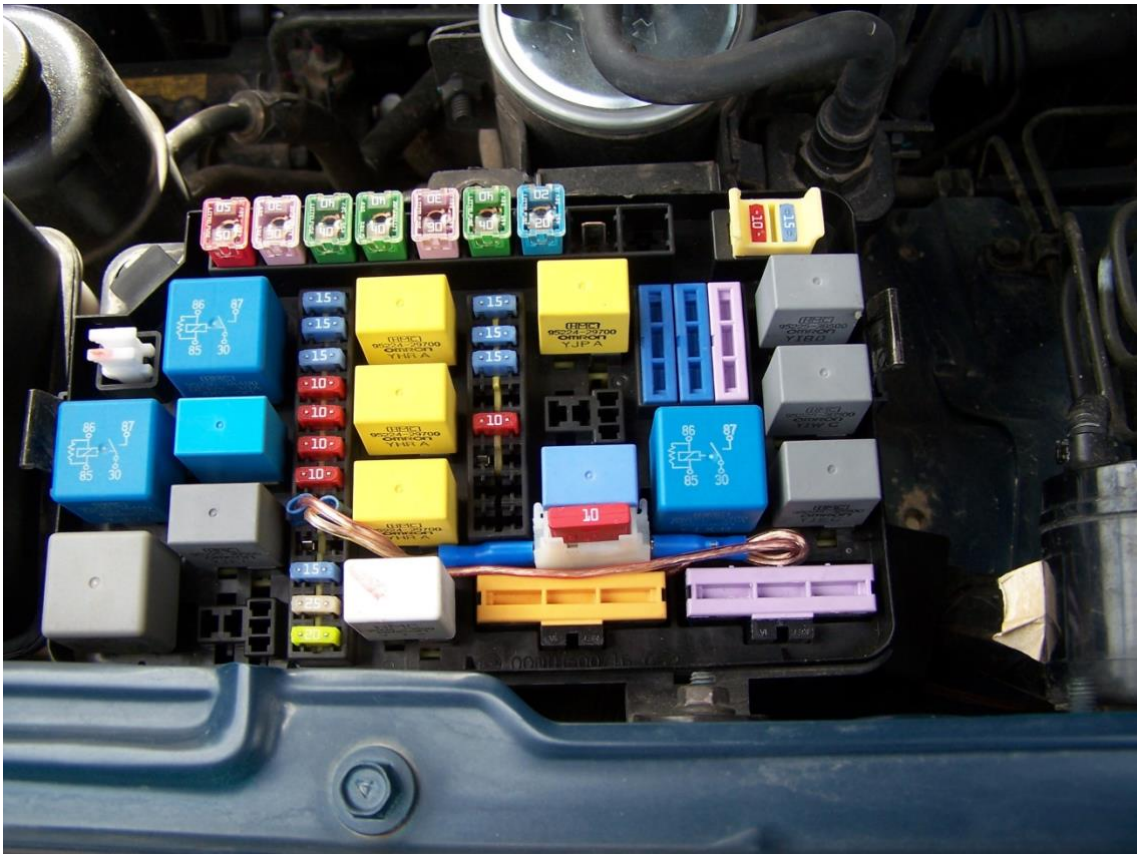Los cables de iluminación (verdes) van con una regleta a los cables (verdes del limpia trasero). Los cables (blanco y azul) van empalmados con terminales al cable que viene del fusible pasándolo por el agujero corta fuegos.



Colocamos los terminales donde iba el fusible del ABS y colocamos el porta fusibles como queda en la foto.



Así queda el interruptor, pulsado está activado el ABS, soltando se desconecta el ABS.

Se puede observar que pulsado queda por debajo del plástico embellecedor.



Con las luces apagadas.



Y así queda con las luces encendidas.